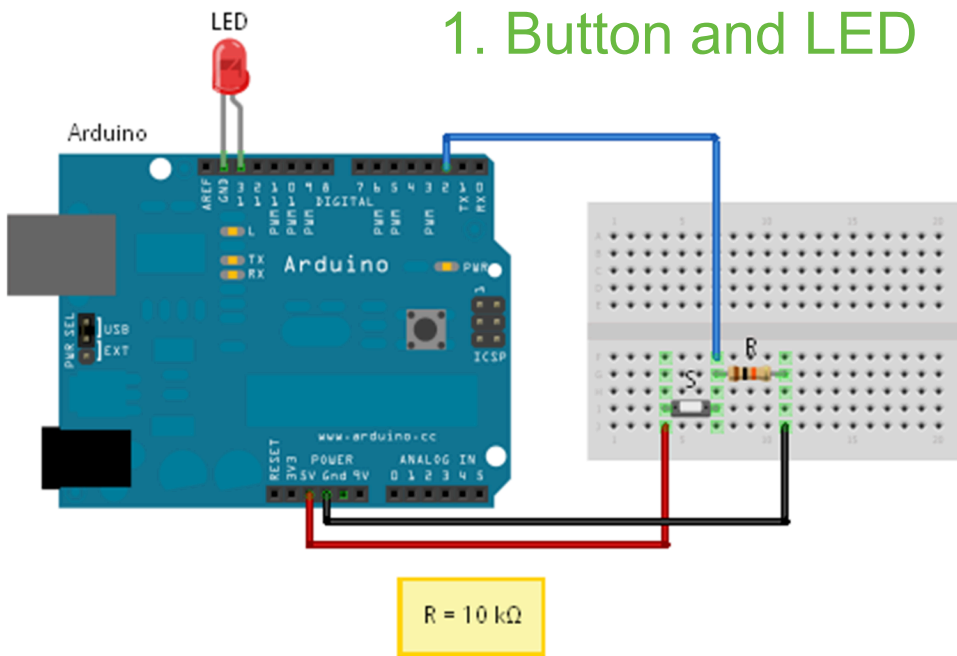



## 1. Button and LED



μία αντίσταση  $10\text{ k}\Omega$   
ένα LED  
ένα κουμπί  
τρία καλώδια

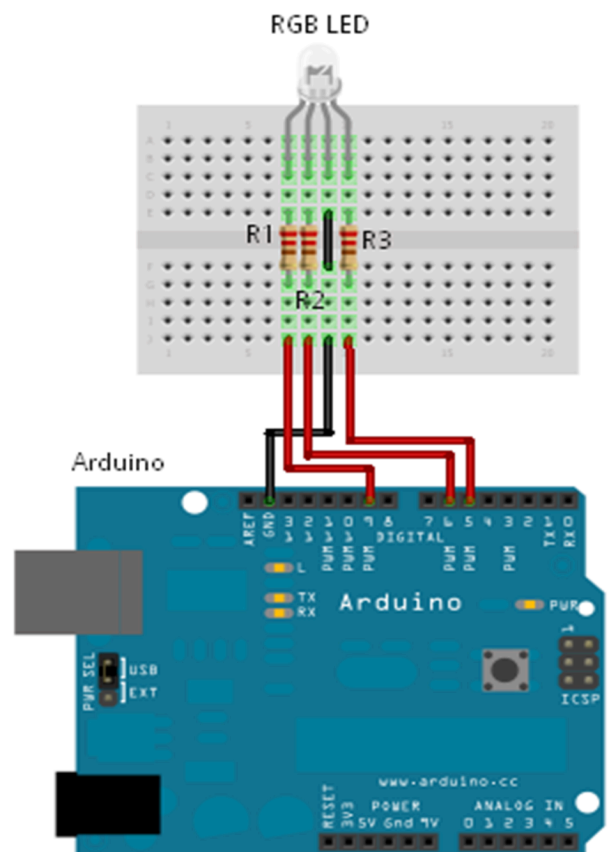
## 2. RGB LED

τρεις αντιστάσεις  $220\Omega$   
ένα RGB LED  
τέσσερα καλώδια



$R1 = R2 = R3 = 220\Omega$

### 3. Button, LED and keeping state

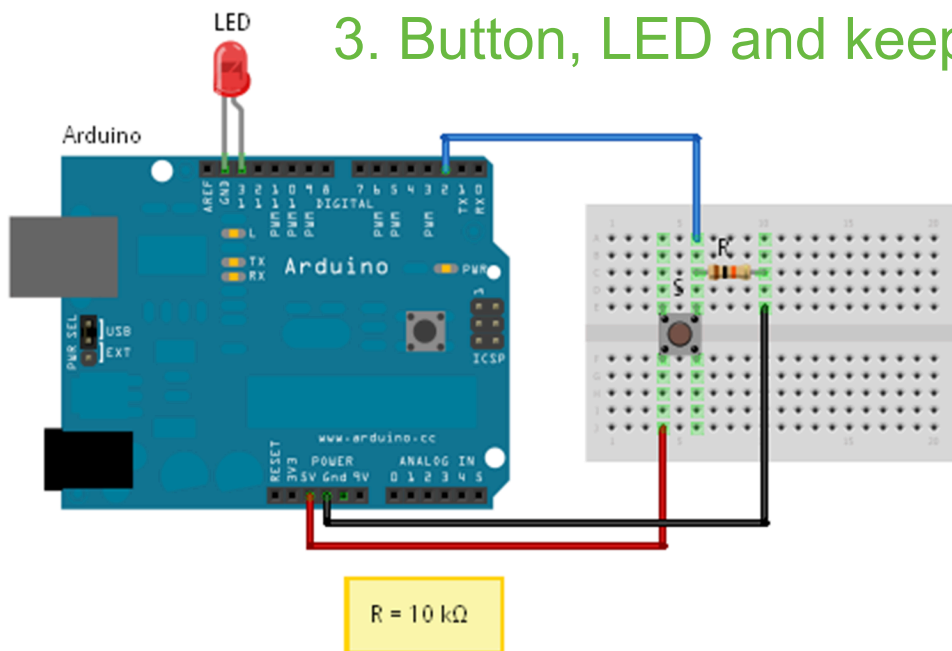

μία αντίσταση 10kΩ  
ένα κουμπί  
ένα LED  
τρία καλώδια

### 4. Photoresistor and LED

μία αντίσταση 10kΩ  
μία φωτοαντίσταση  
ένα LED  
τρία καλώδια

